

# Αναφορά Εργασίας

Αικατερίνη Παπαγιαννίτση 10762

January 21, 2025

## Άσκηση 1 : alu.v

Σε αυτήν την άσκηση υλοποιήθηκε ένα module alu, το οποίο πραγματοποιεί διάφορες αριθμητικές και λογικές πράξεις. Οι διαφορετικές λειτουργίες της μονάδας ορίστηκαν ως παράμετροι, όπως φαίνεται παρακάτω:

```
parameter [3:0] ALUOP_AND = 4'b0000;  
parameter [3:0] ALUOP_OR = 4'b0001;  
parameter [3:0] ALUOP_ADD = 4'b0010;  
parameter [3:0] ALUOP_SUB = 4'b0110;  
parameter [3:0] ALUOP_LESS = 4'b0100;  
parameter [3:0] ALUOP_LOG_SHIFT_R = 4'b1000;  
parameter [3:0] ALUOP_LOG_SHIFT_L = 4'b1001;  
parameter [3:0] ALUOP_ARI_SHIFT_R = 4'b1010;  
parameter [3:0] ALUOP_XOR = 4'b0101;
```

Listing 1: Different ALU operations

Η υλοποίηση των πράξεων έγινε μέσα σε ένα always block, χρησιμοποιώντας την εντολή case για την επιλογή της κατάλληλης πράξης, με βάση το σήμα ελέγχου alu\_op.

## Άσκηση 2

Σε αυτήν την άσκηση, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω αρχεία: calc.v, calc\_enc.v, και tb\_calc.v.

### calc\_enc.v

Το αρχείο calc\_enc.v περιέχει τη συνδυαστική λογική που παράγει το σήμα alu\_op. Το σήμα αυτό είναι 4-bit που καθορίζει τη λειτουργία της μονάδας ALU, με βάση τις εισόδους btnc, btrr, και btnl.

Η σχεδίαση βασίστηκε στη χρήση πυλών AND, OR και NOT. Κάθε bit του alu\_op υπολογίζεται μέσω συγκεκριμένων συνδυασμών των εισόδων.

### calc.v

Στο αρχείο calc.v υλοποιείται μια αριθμομηχανή, η οποία ενσωματώνει τις λειτουργίες της μονάδας ALU και της λογικής κωδικοποίησης από το calc\_enc.v. Η αριθμομηχανή δέχεται ως εισόδους διάφορα πλήκτρα (buttons), διακόπτες για την εισαγωγή δεδομένων (sw), και το ρολόι (clk), ενώ παρέχει ως έξοδο το σήμα led.

## Βασική Υλοποίηση

- **Δημιουργία Instances:**

- Ένα instance της `alu` χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αριθμητικών και λογικών πράξεων.
- Ένα instance της `calc_enc.v` χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σήματος `alu_op`, με βάση τα πλήκτρα `btnc`, `btnr`, και `btnl`.

- **Είσοδοι και Σήματα:**

- Τα σήματα `signal_op1` και `signal_op2` ανατίθενται συνεχώς στις τιμές του καταχωρητή `accumulator` και του διακόπτη `sw` αντίστοιχα.
- Το σήμα `led` εμφανίζει την τρέχουσα τιμή του `accumulator`.

- **Λογική Λειτουργία:**

- Το `accumulator` ανανεώνεται μέσα σε ένα `always block` ευαίσθητο στην ανοδική ακμή του σήματος ρολογιού (`clk`).
- Αν το πλήκτρο `btnc` πατηθεί, το `accumulator` μηδενίζεται.
- Αν πατηθεί το `btnd`, το αποτέλεσμα της ALU (`alu_result`) αποθηκεύεται στο `accumulator`.

## `tb_calc.v`

Το αρχείο `tb_calc.v` αποτελεί το testbench της αριθμομηχανής που υλοποιείται στο `calc.v`. Σε αυτό, δημιουργήθηκαν δύο tasks για να διευκολύνουν τη δοκιμή διαφορετικών λειτουργιών της αριθμομηχανής. Όλες οι τιμές που προέκυψαν από τις δοκιμές ήταν οι αναμενόμενες.

### **Task: perform\_operation**

Αυτό το task εκτελεί μια πράξη στην αριθμομηχανή. Παίρνει ως εισόδους:

- `buttons`: Τις καταστάσεις των κουμπιών (`btnc`, `btnr`, `btnl`).
- `switch_value`: Την τιμή που παρέχεται μέσω του διακόπτη (`sw`).

Το task εκτελεί τα εξής βήματα:

1. Θέτει τις καταστάσεις των κουμπιών και τη τιμή του διακόπτη.
2. Ενεργοποιεί το κουμπί `btnd` για να εκτελεστεί η πράξη.
3. Διασφαλίζει ότι ο χρόνος προσομοίωσης επιτρέπει στη μονάδα να ολοκληρώσει την πράξη.

### Task: display\_result

Αυτό το task εμφανίζει το αποτέλεσμα της αριθμομηχανής και το συγκρίνει με την αναμενόμενη τιμή. Παίρνει ως είσοδο:

- expected: Την αναμενόμενη τιμή της εξόδου (led).

Εκτελεί τα εξής:

1. Συγκρίνει την έξοδο (led) με την αναμενόμενη τιμή.
2. Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας (PASS) αν η τιμή είναι σωστή, ή αποτυχίας (FAIL) αν δεν είναι.

Ο λόγος για τη δημιουργία αυτού των task είναι η απλοποίηση της εκτέλεσης των πράξεων. Αντί να επαναλαμβάνονται χειροκίνητα τα βήματα σε κάθε δοκιμή, το task τα συγκεντρώνει σε μια επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή.

### Αποτελέσματα

Δοκιμάστηκαν διάφορες λειτουργίες της αριθμομηχανής, όπως η πρόσθεση, αφαίρεση, λογικές πράξεις (AND, OR, XOR), μετατοπίσεις (λογικές και αριθμητικές), καθώς και η σύγκριση (Less Than). Όλες οι τιμές που προέκυψαν από τις δοκιμές ήταν οι αναμενόμενες, επιβεβαιώνοντας τη σωστή λειτουργία του σχεδιασμού.

### Εικόνα Εξόδου (Waveform)

Παρατίθεται η εικόνα της παραγόμενης waveform για την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

 


Figure 1: Παραγόμενη waveform από την προσομοίωση

### Άσκηση 3: regfile.v

Το αρχείο regfile.v υλοποιεί τη μονάδα των καταχωρητών για το σύστημα. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, χρησιμοποιείται ένα always block το οποίο δίνει προτεραιότητα στην εγγραφή του σήματος writeData στους καταχωρητές.

Η λογική του always block περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Όταν ενεργοποιείται το write (δηλαδή όταν υπάρχει αίτημα εγγραφής), το σύστημα εγγράφει το writeData στον καταχωρητή που υποδεικνύεται από το writeReg.

- Στη συνέχεια, τα δεδομένα που διαβάζονται από τους καταχωρητές (όπως προσδιορίζεται από τα σήματα `readReg1` και `readReg2`) ανατίθενται στις μεταβλητές `readData1` και `readData2`.
- Το σύστημα εξασφαλίζει ότι αν η εγγραφή αφορά τον ίδιο καταχωρητή που διαβάζεται (π.χ. όταν `writeReg == readReg1` ή `writeReg == readReg2`), το `writeData` δίνεται προτεραιότητα και η αντίστοιχη έξοδος `readData1` ή `readData2` ενημερώνεται άμεσα με την εγγραφή.

Η λογική αυτή διασφαλίζει ότι οι καταχωρητές επιστρέφουν την πιο πρόσφατη τιμή, ακόμα και αν η εγγραφή γίνεται την ίδια στιγμή με την ανάγνωση.

## Άσκηση 4: `datapath.v`

Στην Άσκηση 4, υλοποιήθηκε το αρχείο `datapath.v`, το οποίο διαχειρίζεται τις βασικές εντολές του επεξεργαστή RISC-V. Πρώτα βρήκα τα `opcodes` για κάθε εντολή.

```
localparam [6:0] LW = 7'b0000011;
localparam [6:0] SW = 7'b0100011;
localparam [6:0] BEQ = 7'b1100011;
localparam [6:0] IMMEDIATE = 7'b0010011;
```

Listing 2: RISC-V opcode

Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε ο μηχανισμός *Instruction Decode*, ο οποίος επεξεργάζεται την εντολή που δίνεται ως είσοδος. Ο μηχανισμός αυτός εξάγει τα απαραίτητα πεδία της εντολής, όπως τα `rs1`, `rs2`, και `rd`, καθώς και το `opcode`.

```
reg [4:0] rs1, rs2, rd;
reg [6:0] opcode;
always @(*) begin
    opcode = instr[6:0];
    rs1 = instr[19:15];
    rs2 = instr[24:20];
    rd = instr[11:7];
end
```

Listing 3: Instruction Decode

Στην υλοποίηση, προστέθηκαν `instances` για την ALU και τους καταχωρητές (`regfile`). Επιπλέον, τα σήματα που αναφέρθηκαν στην εκφώνηση της άσκησης ρυθμίστηκαν σύμφωνα με το διάγραμμα που παρατίθεται παρακάτω.

## Άσκηση 5

### `top_proc.v`

Στην τελευταία άσκηση, χρειάστηκαν κωδικοποιήσεις για πολλές εντολές του RISC-V. Βασισμένο σε αυτά, υλοποιήθηκε το `ALUCtrl`, το οποίο ελέγχει τις εντολές για να καθορίσει ποια πράξη πρέπει να εκτελέσει η ALU. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα *FSM* (Finite State Machine).

Ο κώδικας για το FSM και τις καταστάσεις του φαίνεται παρακάτω:

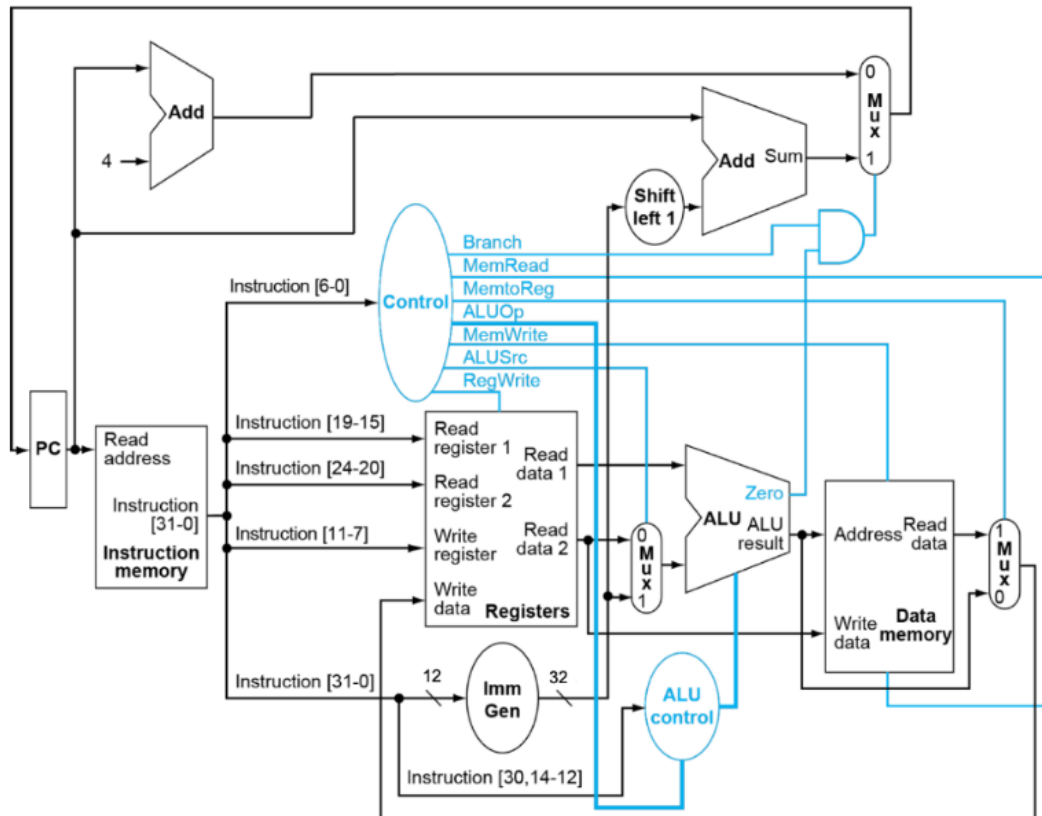


Figure 2: Διάγραμμα για την υλοποίηση του datapath

```

IF: begin
    // Instruction Fetch
    loadPC <= 0;
    MemRead <= 0;
    MemWrite <= 0;
    RegWrite <= 0;
    MemtoReg <= 0;
end
ID:; // Instruction Decode
EX:; // Execute
MEM: begin
    // Memory Access
    if (opcode == LW)
        MemRead <= 1;
    else if (opcode == SW)
        MemWrite <= 1;
    end
end
WB: begin
    // Write Back
    loadPC <= 1;
    if (opcode == LW)
        MemtoReg <= 1;
    if (opcode != SW && opcode != BEQ)
        RegWrite <= 1;
    end
end
end

```

#### Listing 4: FSM States

Ακολουθεί το διάγραμμα για το FSM 3.

 


Figure 3: FSM Diagram

#### top\_proc\_tb.v

Για τη δοκιμή του `top_proc.v`, υλοποιήθηκε testbench που περιλαμβάνει το (`top_proc`), τη μνήμη εντολών (ROM), και τη μνήμη δεδομένων (RAM), οι οποίες δίνονται. Το testbench αρχικοποιεί το ρολόι και το σήμα `reset`, επιτρέποντας στον μετρητή προγράμματος (PC) να προχωρά μέσα από τις εντολές που είναι αποθηκευμένες στη ROM. Η προσομοίωση τρέχει για επαρκή χρόνο (1500ns) ώστε να εκτελεστούν όλες οι εντολές.

Για να καταγράφεται η τρέχουσα εντολή (`instr`) χρησιμοποιήθηκε το `$monitor`. Οι καταγεγραμμένες εντολές αποκωδικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το `RVCodec`.

Binary Code	Instruction
00000000011100000000000010010011	<code>addi x1, x0, 7</code>

Binary Code	Instruction
000000001010100000000000100010011	addi x2, x0, 21
00000000001000001000000110110011	add x3, x1, x2
11111111011100000000001000010011	addi x4, x0, -9
11111111011100010000001010010011	addi x5, x2, -17
00000000010000101000001100110011	add x6, x5, x4
01000000001000011000001110110011	sub x7, x3, x2
00000000010100111001010000110011	sll x8, x7, x5
00000000100000100010010010110011	slt x9, x4, x8
00000000001001000100010100110011	xor x10, x8, x2
00000000100001010111010110110011	and x11, x10, x8
00000000100101011101011000110011	srl x12, x11, x9
00000000001101100110011010110011	or x13, x12, x3
01000000100100100101011100110011	sra x14, x4, x9
00000000101100101010000000100011	sw x11, 0(x5)
00000000000000101010011110000011	lw x15, 0(x5)
11111101001101000111100000010011	andi x16, x8, -45
00000001011010000110100010010011	ori x17, x16, 22
000000000000101101101100100010011	srli x18, x13, 1
00000000101101111000100001100011	beq x15, x11, 16
000000000111110010010010010010011	slti x9, x18, 15
00000011101001000100100110010011	xori x19, x8, 58
00000000000110001001101000010011	slli x20, x17, 1
01000000001001111101001010010011	srai x5, x15, 2

Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.

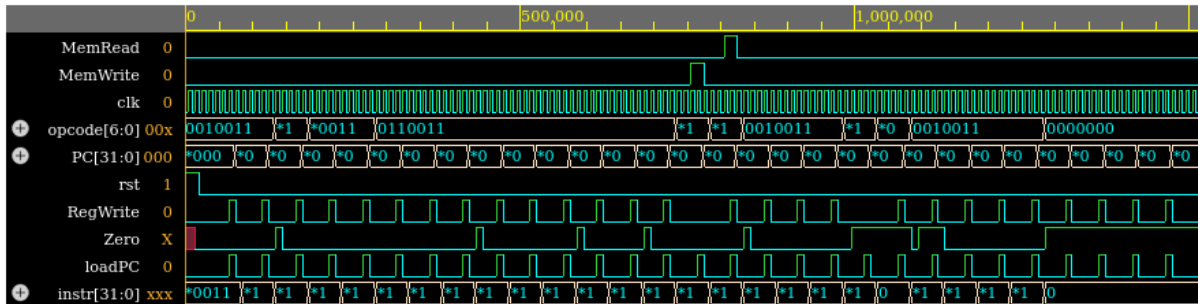


Figure 4: Waveform προσομοίωσης ασκ. 5